
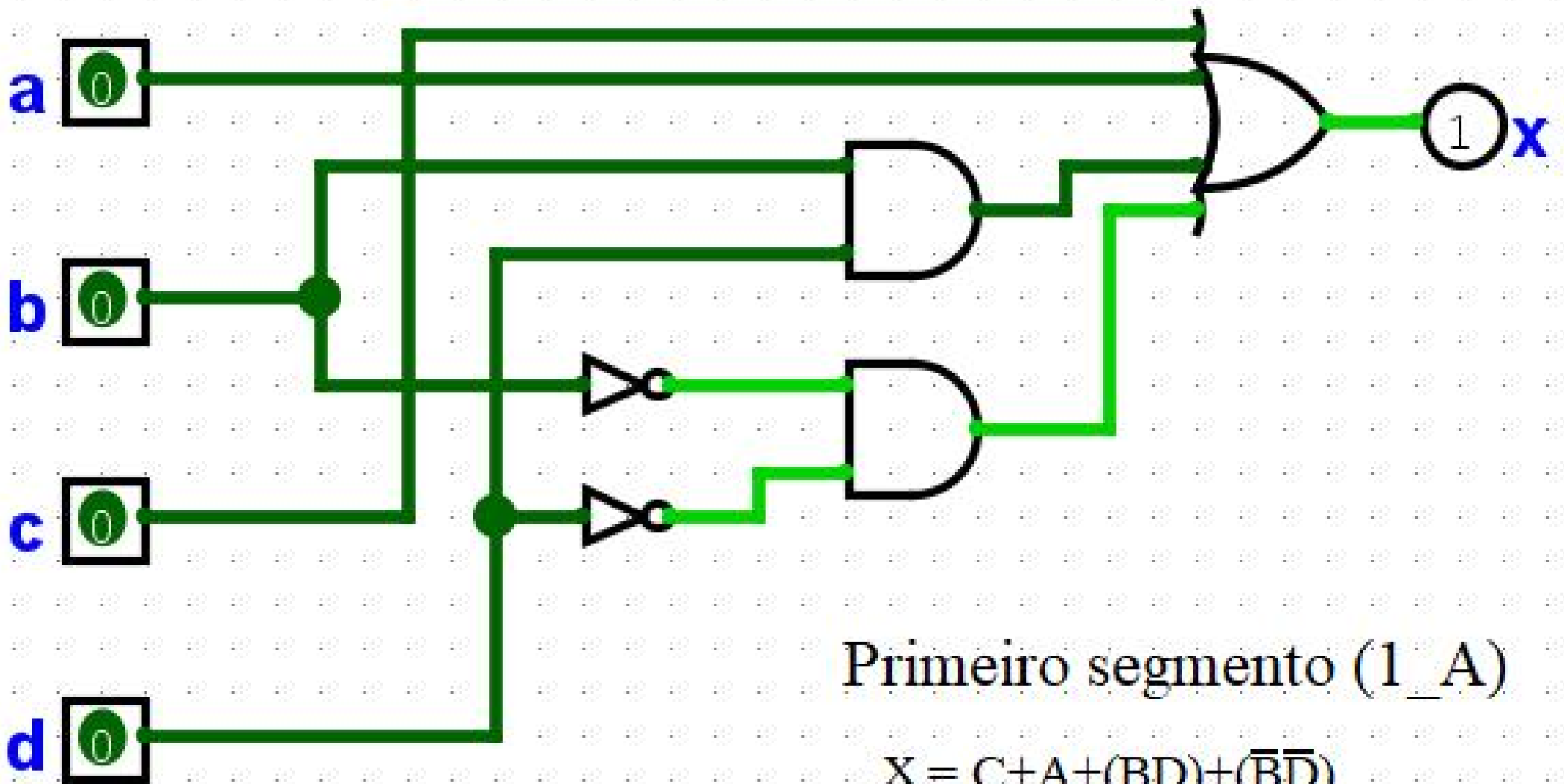



Display com os 7 segmentos.

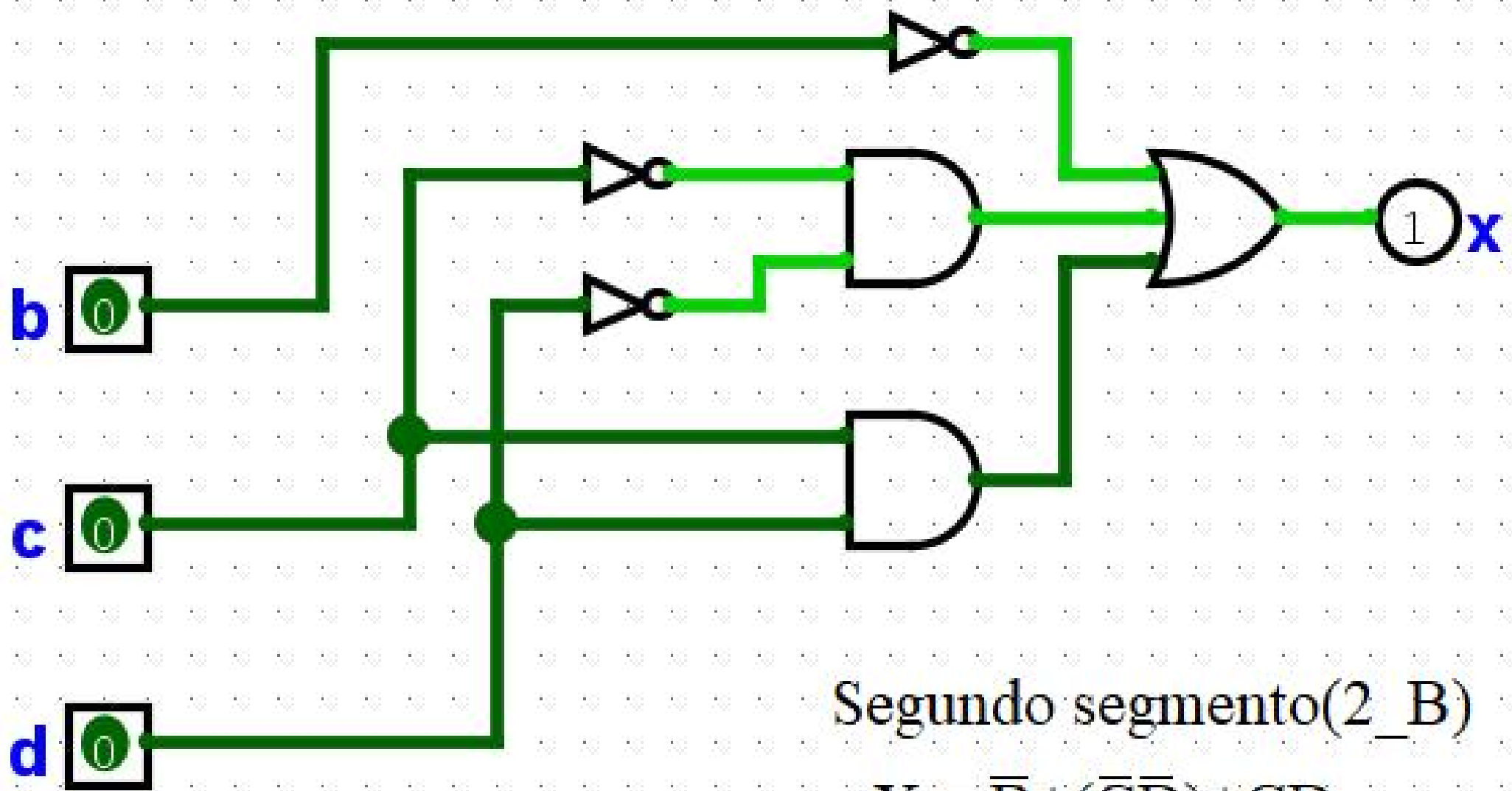






Segundo segmento(2_B)

$$X = \bar{B} + (\bar{C}\bar{D}) + CD$$

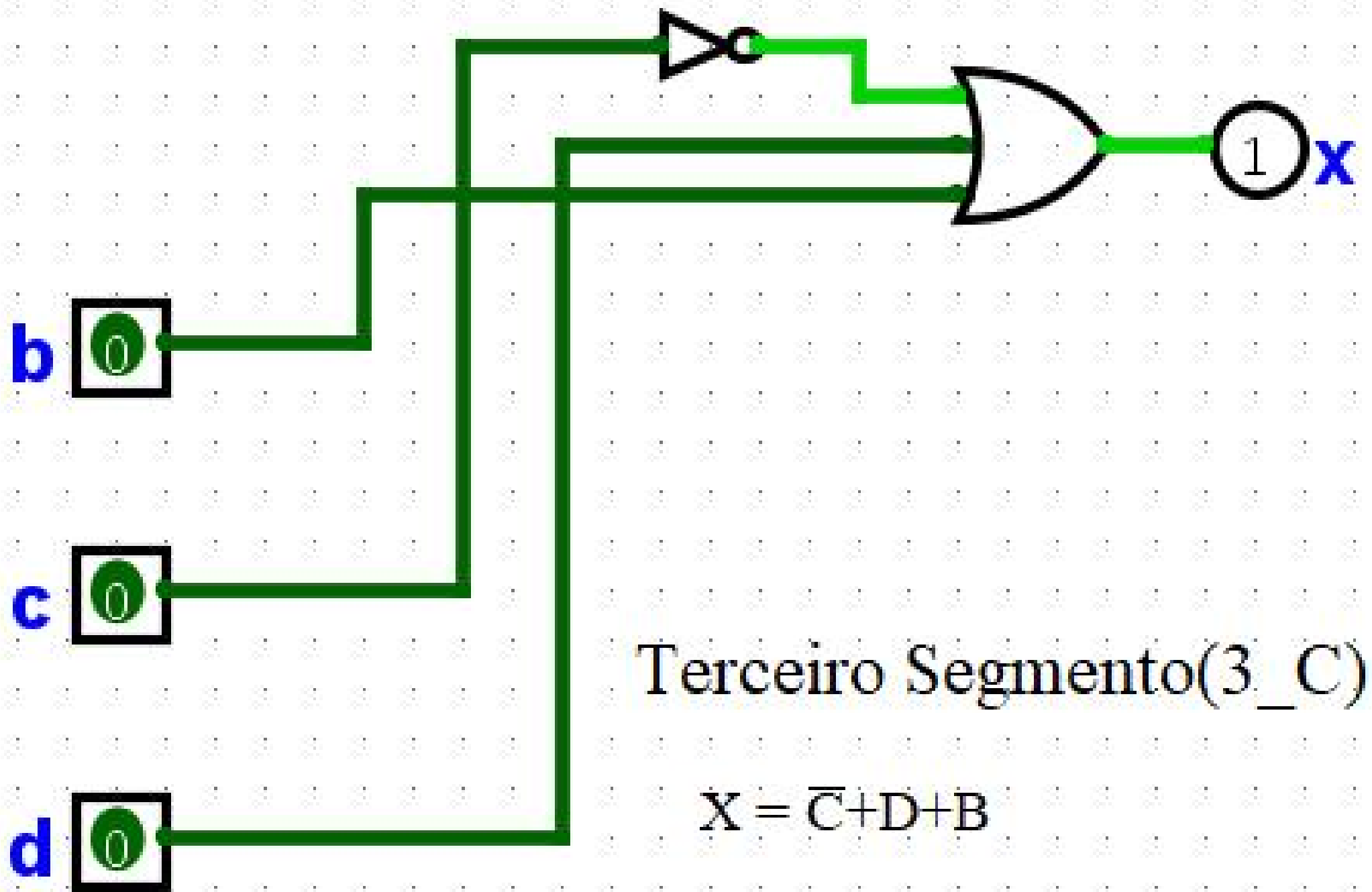

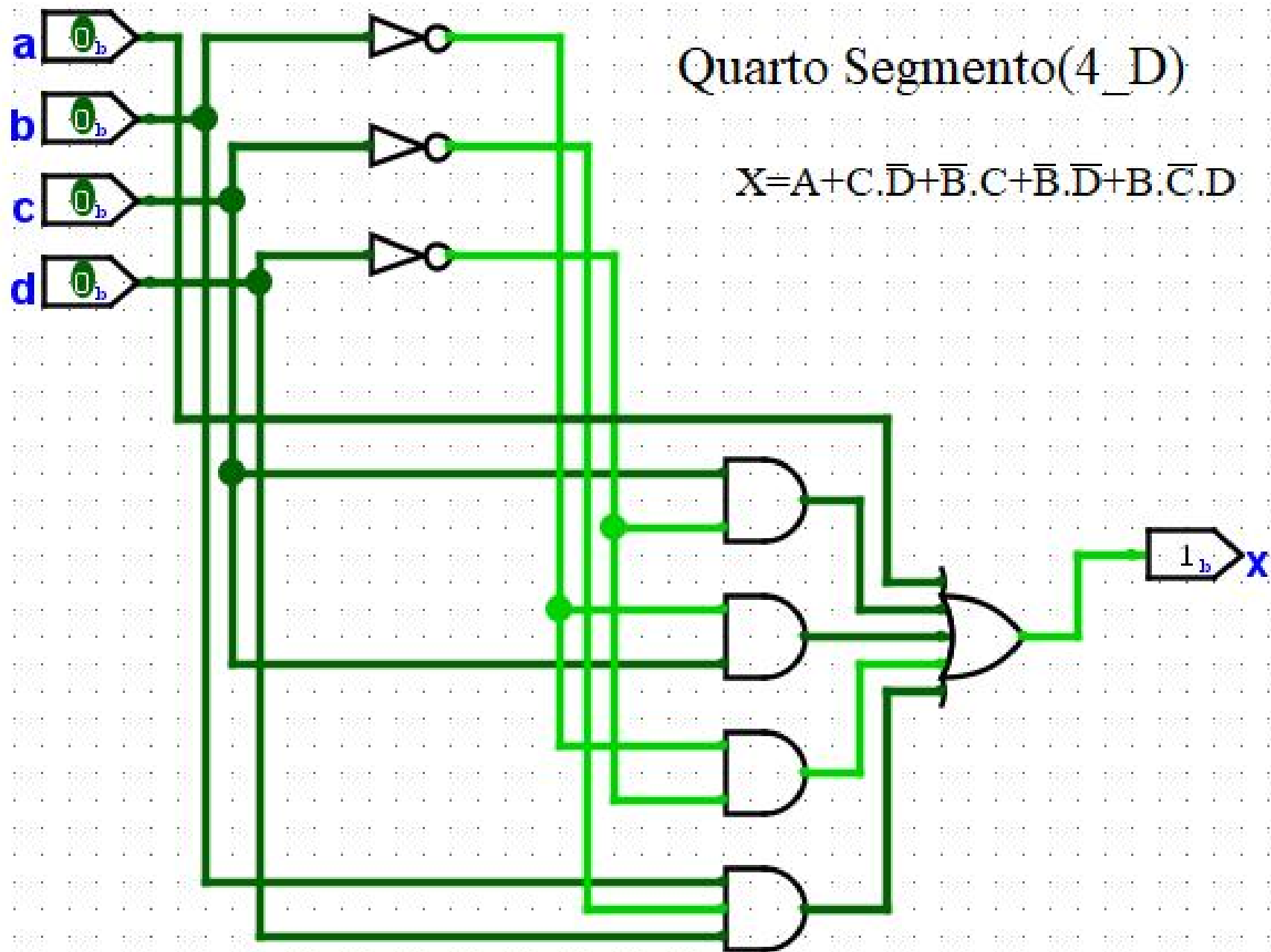

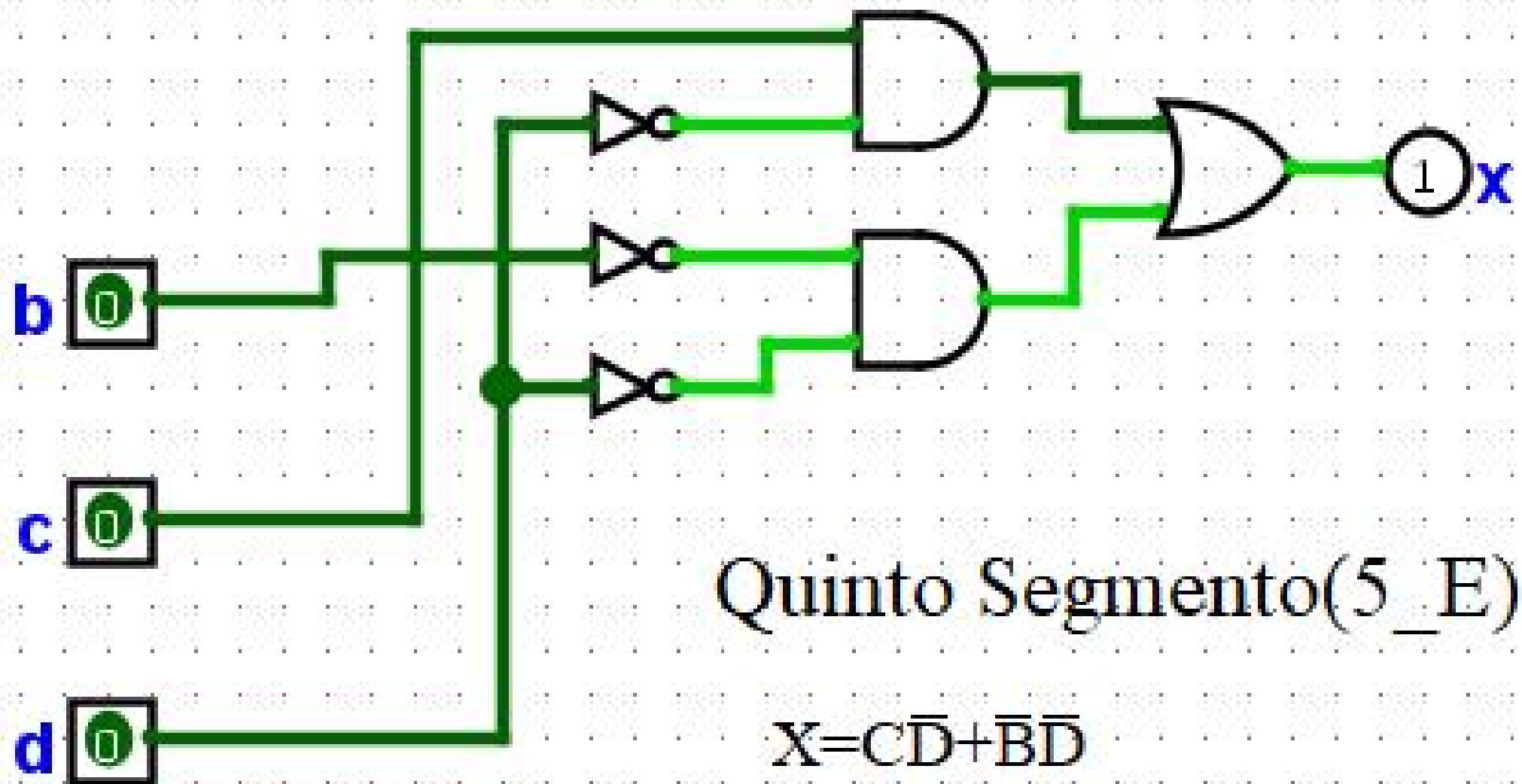

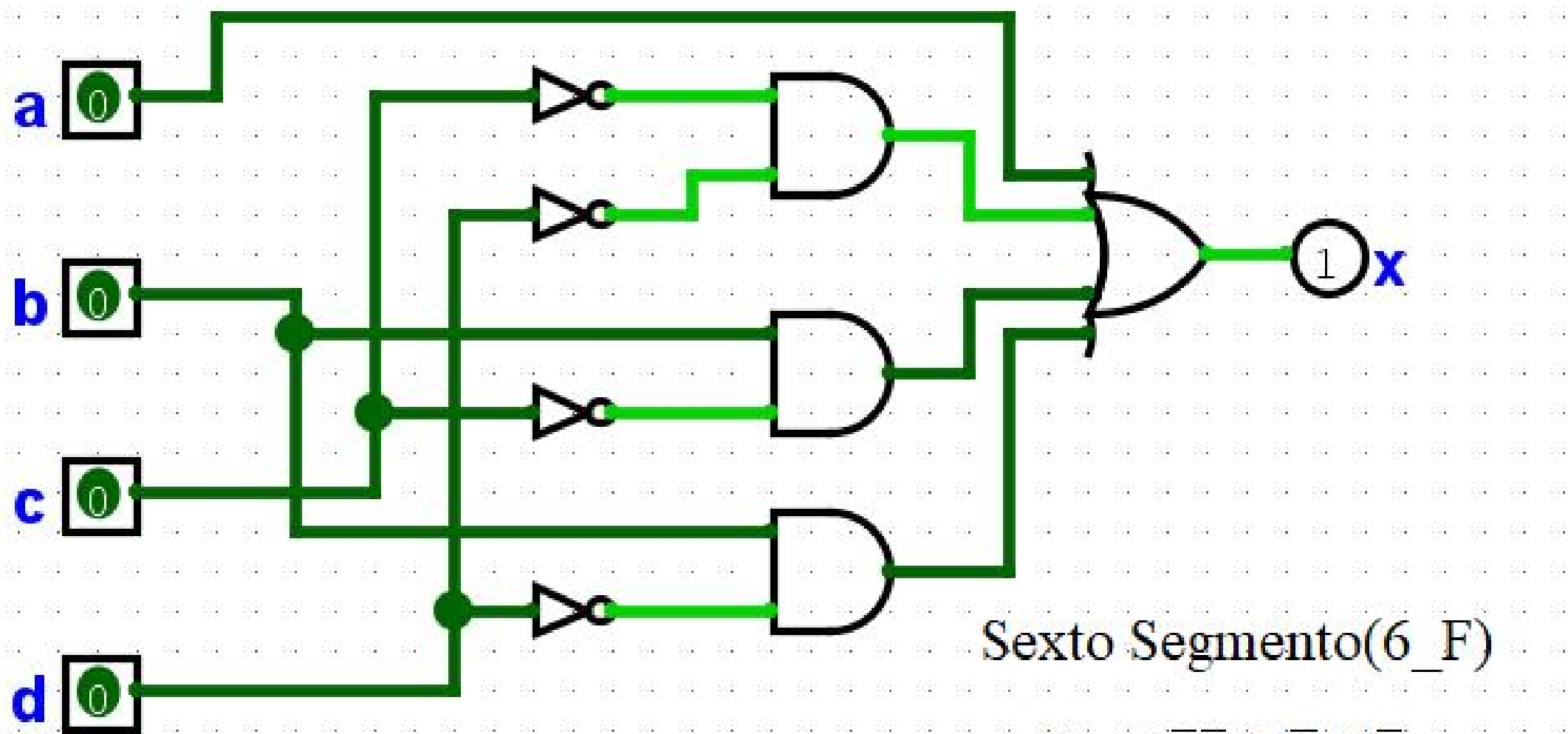

$$X = A + \bar{C}\bar{D} + B\bar{C} + B\bar{D}$$

