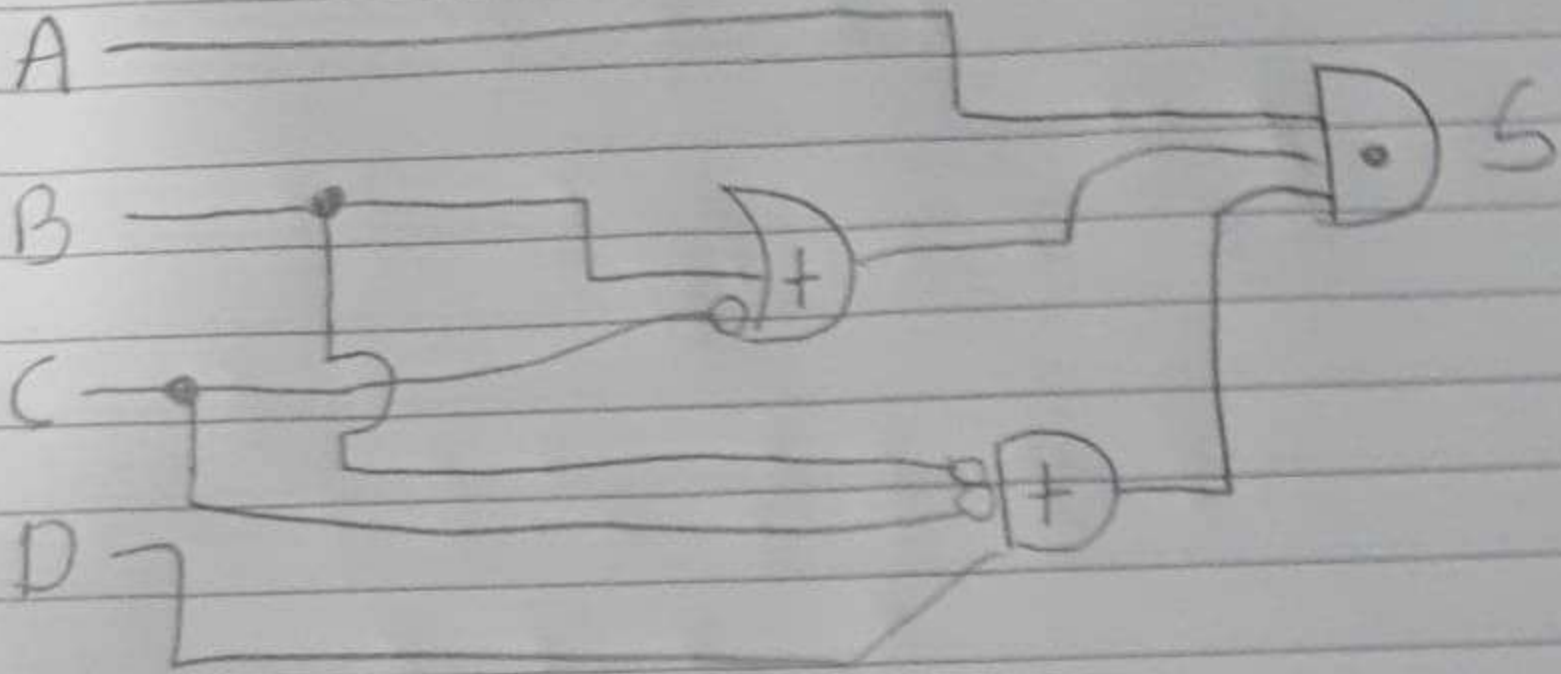


Implemente o circuito de cada uma das equações abaixo:

$$S1 = A.(B+\overline{C}).(D + \overline{B+C})$$

$$S2 = (A.(B+\overline{C}).D) + \overline{B+C}$$

$$S_1 = A \cdot (B + \bar{C}) \cdot (D + \overline{B + C})$$



$$S_2 = (A \cdot B + \bar{C}) \cdot D + \overline{B + C}$$

